

Name

Dawood Sarfraz

Roll no

20P-0153

Section

BSCS 2B

Batch

Fall 2020

Assignment

03

Submitted to

Sir Shaker Ullah

Q#1 (a):

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

A	B	C	\bar{A}	\bar{B}	\bar{C}	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	\uparrow
0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0



20P-0153

Simplification:

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

$$\bar{A}\bar{C}(\bar{B}+B) + \bar{B}\bar{C}(A+\bar{A})$$

$$\bar{A}\bar{C}(1) + \bar{B}\bar{C}(1)$$

$$\bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}$$

$$\bar{C}(\bar{A}+\bar{B})$$

Truth table after simplification:

A	B	C	\bar{A}	\bar{B}	\bar{C}	$\bar{A}+\bar{B}$	$\bar{C}(\bar{A}+\bar{B})$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0

16

20P-0153

Q#1 (b) $A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C(\bar{A}BD)$

Before Simplification:-

A	B	C	D	\bar{A}	\bar{B}	\bar{C}	\bar{D}
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0

~~Q#1~~

20/20153

Q#1 (b)

$A\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$	AZ	$A\bar{B}D$	$\bar{A}BD$	$\bar{A}C\bar{A}B\bar{D}$	$A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} +$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0

22 17:19

Q#1 (b) Simplification,

$$A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C(\overline{ABD})$$

$$A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C(\bar{A}B\bar{D})$$

$$A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C(\bar{A} + \bar{B} + \bar{D})$$

$$A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C(A + B + \bar{D})$$

$$A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}AC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{D}C$$

$$A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + 0 + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{D}C$$

$$\bar{B}C(A + \bar{A}) + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{D}C$$

$$\bar{B}C(1) + \bar{A}\bar{D}(B\bar{C} + C)$$

$$\bar{B}C + \bar{A}\bar{D}(C + B)$$

$$\bar{B}C + \bar{A}\bar{D}C + \bar{A}\bar{D}B$$

Truth Table after Simplification.
 $\bar{B}C + \bar{A}\bar{D}C + \bar{A}\bar{D}B$

A	B	C	D	\bar{A}	\bar{B}	\bar{C}	\bar{D}	
0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0

20P-0153

Q#1 (b)

A	B	C	D	\bar{A}	\bar{B}	\bar{C}	\bar{D}	$\bar{B}C + \bar{A}\bar{D}$
1	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0



Q#2 a)

Generate boolean Expression



$$AB + ABC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{C}$$

$$AB + ABC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{C}$$


$$AB(1+C) + A\bar{C}(\bar{B}+1)$$

$$AB(1) + A\bar{C}(1)$$

$$AB + A\bar{C}$$

$$A(B + \bar{C})$$

Logic Gate

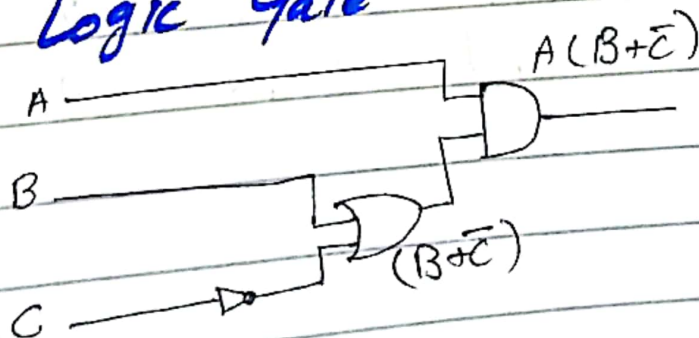

Q#2: (b)

Boolean Expression:-
 $(\overline{A}\overline{C})\overline{A}B + ABC$

$$(\overline{A}\overline{C})\overline{A}B + ABC$$

Simplification:-

$$(A+C)\overline{A}B + ABC$$

$$(AA + AC)\overline{B} + ABC$$

Apply rule #7

$$(A+AC)\overline{B} + ABC$$


Apply rule #10

$$(A)\overline{B} + ABC$$

$$A\overline{B} + ABC$$

$$A(\overline{B} + BC)$$

Logic Gate

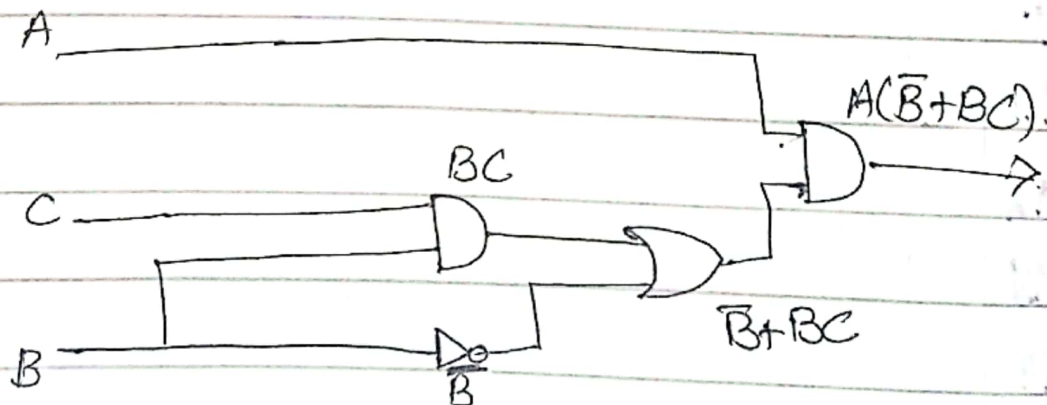

17:23

End